PSESI

Développement sur FPGA d'un système d'aiguillage pour centrale DCC

- 1) Objectifs
- 2) Aspects techniques et architecture
- 3) Outils
- 4) Activités et planning du projet
- 5) Validation et avancement du projet

Objectifs

• Porter la centrale DCC de la carte *spartan 6* à la carte *nexys 4 DDR*.

• Ajouter la gestion <u>en sécurité</u> des aiguillages et de l'espacement

Ajouter l'automatisation des trains


- 1) Objectifs
- 2) Architecture et aspects techniques
- 3) Outils
- 4) Activités et planning du projet
- 5) Validation et avancement du projet

Le système ferroviaire

La voie et les trains


• Le Poste de Commande Centralisé et les opérateurs

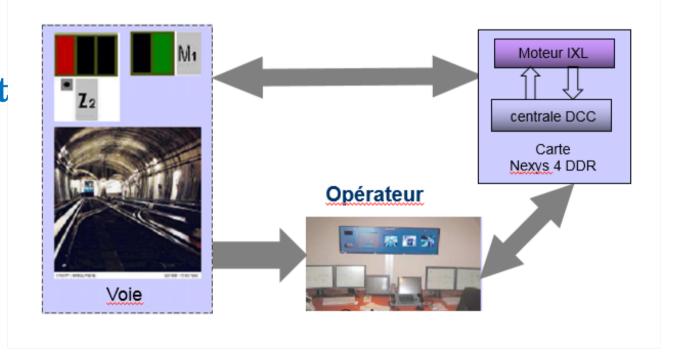Système
 d'enclenchement
 (informatisé
 ou non)



Aspects techniques - Protocole DCC

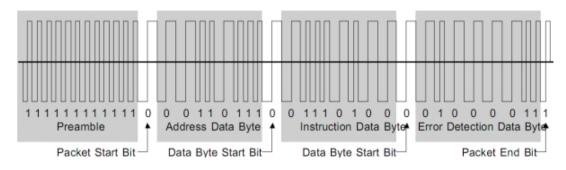- Permet de communiquer entre la carte FPGA et les différents trains et équipement de voies
- Liaison série bi-directionnelle qui passe par les rails
- Chaque équipement (aiguille, capteur, train...) possède un numéro




Aspects techniques : Système d'enclenchement (IXL)

- Permet de commander les aiguilles et les signaux en sécurité.
- Pas de signaux sur le circuit -> Remplacement par une commande train
 - Ø Marche -> voie libre, aiguille enclenchée.
 - Ø Arrêt -> voie occupée, aiguilles ouvertes.
- Les aiguilles ne sont pas commandées unitairement : notion d'itinéraire

Aspects techniques : Système d'enclenchement (IXL)

- Système d'enclenchement sont des systèmes génériques
- Spécification du comportement par des équations booléennes

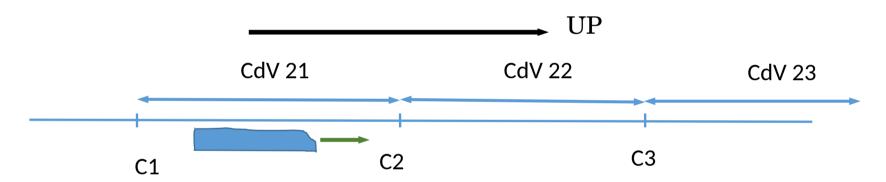

CdV22 := Not (C2sens_up) or Not (C3sens_down)

CdvXX = 0 : Occupé, 1 : libre


Cxsens_up = message reçu du capteur x dans le sens up

Cxsens_down = message reçu du capteur x dans le sens down

Architecture générale du circuit


L'installation est composée de :

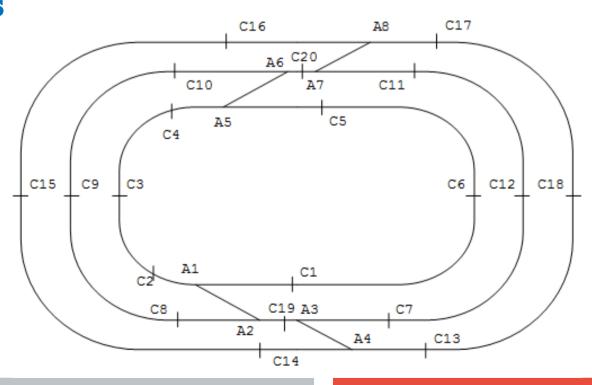- Ø 3 circuits imbriqués
- Ø 4 paires d'aiguillages
- Ø 20 capteurs



Architecture générale du projet

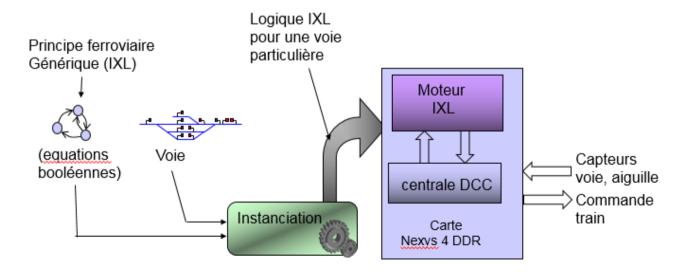- La centrale DCC pour les commandes à la voie et aux trains
- Le moteur d'enclenchement
- Les équations logiques
- La traduction des équations logiques



Architecture générale : Capteurs

Chaque locomotive possède une adresse sous forme de code barre

- Ø Préambule : 2 bandes noires
- Adresse : le nombre de bandes noires correspond à
 l'adresse du train
- **Epilogue: 3 bandes noires**

Architecture générale : Capteurs

Récupération de l'information





- 1) Objectifs
- 2) Architecture et aspects techniques
- 3) Outils
- 4) Activités et planning du projet
- 5) Validation et avancement du projet

Outils

Carte Nexys 4 DDR: plateforme de développement

Locomotive jouef Fret SNCF

Logiciel Vivado

VHDL: Language de description des différentes IP

GIT: Gestion de configuration

Latex : Rédaction des documents

Ocaml: Génération de la logique d'enclenchement

- 1) Objectifs
- 2) Architecture et aspects techniques
- 3) Outils
- 4) Activités et planning du projet
- 5) Validation et avancement du projet

Etapes du projet

Etape 1

- --> Portage de la centrale *DCC*
- --> Définition des interfaces *DCC-IXL*, *DCC-IHM*, *DCC-capteurs*
- --> Portage de la gestion des capteurs
- --> Création d'une *IHM*

Etapes du projet

Etape 2

- --> Ajout de la gestion des aiguillages
 - -> gestion individuelle des aiguillages par switchs
 - -> gestion des aiguillages par itinéraires


Etapes du projet

Etape 3

- --> Avec aiguillages et capteurs
- --> Définition des équations booléennes
- --> Développement du générateur IXL en OCaml
- --> Intégration du moteur IXL et de la centrale DCC
- --> Gestion de la commande des trains
- --> Études de différents scénarios

Planning prévisionel

Diagramme de Gantt psesi

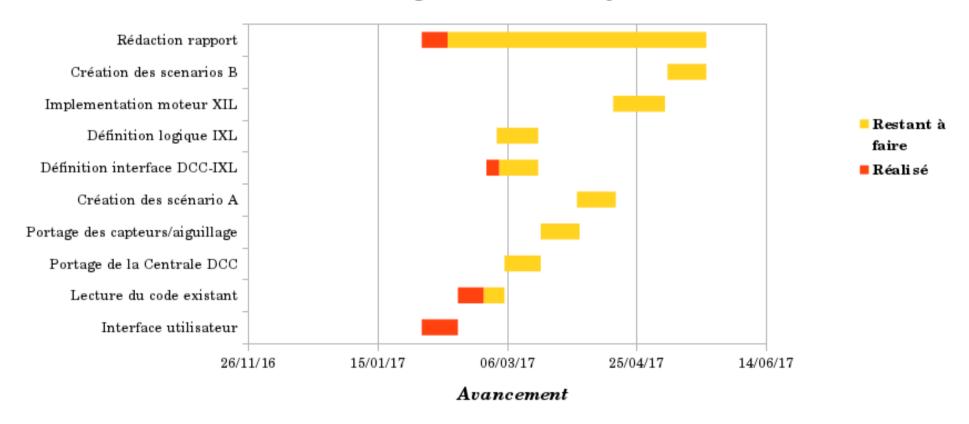

- 1) Objectifs
- 2) Architecture et aspects techniques
- 3) Outils
- 4) Activités et planning du projet
- 5) Validation et avancement du projet

Validation

Scénarios sans capteurs (Etape 1 et 2)

- \rightarrow 1 train doit passer de la voie A à la voie B.
- -> 2 trains sur la *voie A*, le premier passe sur la voie B, le second reste sur la voie A

Synchronisation humaine sans enclenchement.

→ Validation de la centrale DCC

Validation

Scénarios avec capteurs et logique d'enclenchement (Etape 3)

- -> 1 train doit passer de la voie A à la voie B.
- -> 2 trains sur la voie A, le premier passe sur la voie B, le second reste sur la voie A

Validation

Scénarios avec capteurs et logique d'enclenchement (Etape 3)

-> Train 1 sur la <u>voie A</u> qui s'arrête dans la zone d'aiguillage,

Train 2 sur voie B qui tente de passer en voie A,


Après un temps le Train 1 redémarre;


Train 2 qui peut passer en voie A.

→ Validation de la sécurité de la logique enclenchement

Avancement

--> IHM réalisée

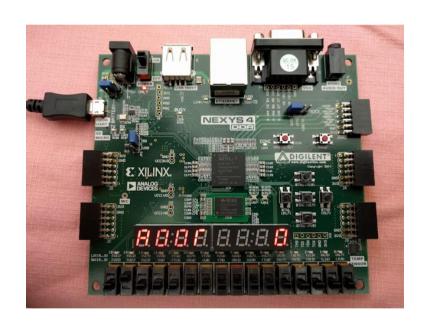

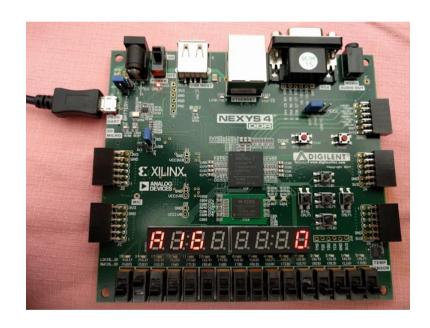

--> centrale DCC portée

Conclusion

• Projet ambitieux mais objectifs réalisables

- -> Améliorations en VHDL et en développement FPGA.
- -> Intégrations de parties très différentes (capteurs, DCC, IXL, équations d'enclenchement...)

So far, so good.